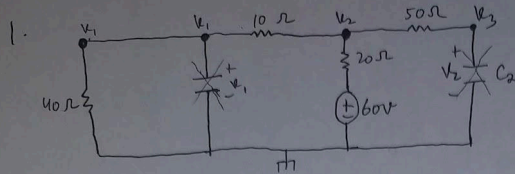


# Tugas Rumah 7

Rafif Reinhart A  
16523235



sumber tegangan DC 60 V  
↳ kapasitor dianggap open circuit

→ KCL di  $v_1$

$$\frac{v_1 - 0}{40} + \frac{v_1 - v_2}{10} = 0 \quad | \times 40$$

$$5v_1 - 4v_2 = 0 \dots (1)$$

→ KCL di  $v_2$

$$\frac{v_2 - v_1}{10} + \frac{v_2 - 60}{20} + \frac{v_2 - v_3}{50} = 0 \quad | \times 100$$

$$-10v_1 + 17v_2 - 2v_3 = 300 \dots (2)$$

$$-10v_1 + 15v_2 = 300 \dots (4)$$

→ KCL di  $v_3$

$$\frac{v_3 - v_2}{50} = 0$$


$$v_3 = v_2 \dots (3)$$

subst ke (2)

eliminasi pers (1) & (4)

Paralel  $C_{v3} \leftarrow v_2 = 300/7 \text{ Volt} //$


$$v_1 = 240/7 \text{ Volt} //$$

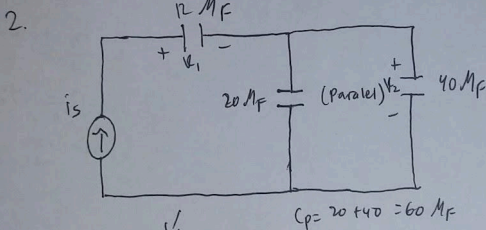

$$i_s = 50 \cdot e^{-2t} \text{ mA}$$

$$v_1(0) = 50 \text{ V}$$

$$v_2(0) = 20 \text{ V}$$

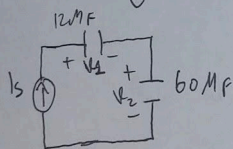

a)  $v_1 = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i_s dt$

$$= \frac{1}{C} \int 50 \cdot e^{-2t} \cdot 10^{-3} dt$$

$$= \frac{1}{C} (-25e^{-2t} + k) \cdot 10^{-3}$$

$$v_1(0) = \frac{1}{C} (-25 + k) 10^{-3}$$

$$50 = \frac{1}{12 \cdot 10^{-6}} (-25 + k) \cdot 10^{-3}$$

$$k = 25,6$$

$$\therefore v_1(t) = \frac{1000}{12} (-25 \cdot e^{-2t} + 25,6) \text{ V} //$$

→  $v_2 = \frac{1}{C} \int i_s dt$

$$= \frac{1}{C} (-25 \cdot e^{-2t} + k) \cdot 10^{-3}$$

$$20 = \frac{1}{60 \cdot 10^{-6}} (-25 + k) \cdot 10^{-3}$$

$$k = 26,2$$


$$\therefore v_2(t) = \frac{1000}{60} (-25 \cdot e^{-2t} + 26,2) \text{ V} //$$

$$\begin{aligned}
 b.) u_1(0,5) &= \frac{1}{2} C_1 \cdot V_1^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 10^{-6} \left( \frac{1000}{12} (-25 \cdot e^{-2t} + 25,6) \right)^2 \\
 &= \frac{1}{24} \cdot (-25 \cdot e^{-2(0,5)} + 25,6)^2 = \frac{1}{24} \left( \frac{-25}{e} + 25,6 \right)^2 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 .) u_2(0,5) &= \frac{1}{2} C_2 \cdot V_2^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-6} \left( (-25 \cdot e^{-2t} + 26,2) \cdot \frac{1000}{60} \right)^2 \quad V_2 = V_3 \text{ (Paralel)} \\
 &= \frac{1}{360} (-25 \cdot e^{-2(0,5)} + 26,2)^2 = \frac{1}{360} \left( \frac{-25}{e} + 26,2 \right)^2 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 .) u_3(0,5) &= \frac{1}{2} C_3 \cdot V_3^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 10^{-6} \left( (-25 \cdot e^{-2t} + 26,2) \cdot \frac{1000}{60} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{180} (-25 \cdot e^{-2(0,5)} + 26,2)^2 = \frac{1}{180} \left( \frac{-25}{e} + 26,2 \right)^2 \text{ J}
 \end{aligned}$$

3.

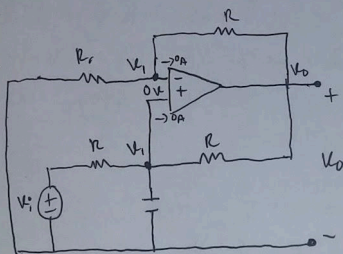

.) kel atas

$$\frac{V_1 - 0}{R} + \frac{V_1 - V_0}{R} = 0$$

$$2V_1 - V_0 = 0$$

$$V_1 = \frac{1}{2} V_0 \quad (1)$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{C \cdot V}{t}$$

.) kel bawah

$$\frac{V_2 - V_1}{R} + \frac{V_2 - V_0}{R} + I = 0$$


$$\frac{2V_1}{R} - \frac{V_0}{R} + C \frac{dV_0}{dt} = \frac{V_1}{R}$$

$$\int \frac{C}{2} \cdot \frac{dV_0}{dt} = \int \frac{V_1}{R}$$

$$V_0 = \frac{2}{C} \int \frac{V_1}{R} dt$$

(Positif = non-interfiring)

4.

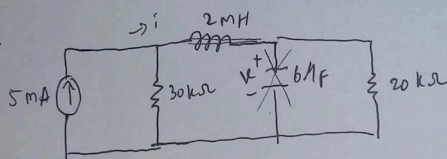


$$i_L = ?$$

$$i_C = ?$$

karena DC  $\rightarrow$  arus konstan  $\rightarrow V = 0$  (kapasitor open circuit)
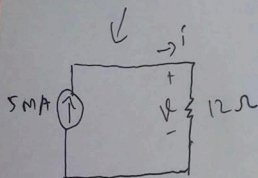
$$V_{\text{induktor}} = \frac{dI}{dt} \cdot L \quad (V = 0, \text{ maka induktor short circuit})$$



$$30 \parallel 20 = \frac{30 \cdot 20}{30 + 20} = 12 \Omega$$

$$V = I \cdot R = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 12$$

$$V_{\text{tot}} = 6 \cdot 10^{-2} \text{ Volt}$$

$$i_L = \frac{V}{L} = \frac{6 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^{-3}} = 30 \text{ A}$$

$$V_{\text{tot}} = V_C = 6 \cdot 10^{-2} \text{ Volt (karena Paralel)}$$