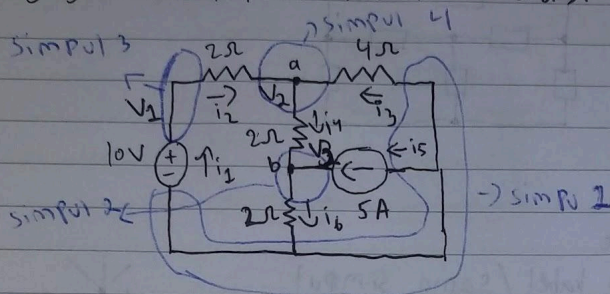


Latihan

a.) Gambar ulang rangkaian di bawah, lalu beri arus cabang, tegangan nodal, dan nodal referensi



Simpul = 4

$V_2 = V_a$

$V_3 = V_b$

b.) Tentukan tegangan nodal titik a dan b, menggunakan analisis nodal

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & (1/2 + 1/2 + 1/4) & -1/2 \\ 0 & -1/2 & (1/2 + 1/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_a \\ V_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 5/4 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_a \\ V_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_a \\ V_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15/2 \\ 35/4 \end{pmatrix} V$$

$$V_a = 15/2 \text{ V} ; V_b = 35/4$$

c.) Tentukan tegangan & arus di resistor $4\ \Omega$

$$\therefore V_{4\Omega} = V_a - 0 = 15/2\text{ V}$$

$$\therefore I_3 = \frac{0 - V_a}{4} = \frac{0 - 15/2}{4} = -15/8\text{ V}$$

Nama : Rafif Reinhart .A

Nim : 16523235